

第5章 单片机的开关检测、键盘输入 与显示的接口设计

1

5.1 单片机控制发光二极管显示

5.2 开关状态检测

5.3 单片机控制LED数码管的显示

5.4 单片机控制LED点阵显示器显示

5.5 单片机控制液晶显示模块1602 LCD的显示 (自学)

5.6 键盘接口设计

5.1 单片机控制发光二极管显示

发光二极管常用来指示系统工作状态，制作节日彩灯、广告牌匾等。

大部分发光二极管工作电流1~5mA之间，其内阻为20~100Ω。电流越大，亮度也越高。

为保证发光二极管正常工作，同时减少功耗，限流电阻选择十分重要，若供电电压为+5V，则限流电阻可选1~3kΩ。

3


5.1.1 单片机与发光二极管的连接

第2章已介绍，P0口作通用I/O用，由于漏极开路，需外接上拉电阻。而P1~P3口内部有30kΩ左右上拉电阻。

下面讨论P1~P3口如何与LED发光二极管驱动连接问题。

单片机并行端口P1~P3直接驱动发光二极管，电路见图5-1。

 与P1、P2、P3口相比，P0口每位可驱动8个LSTTL输入，而P1~P3口每一位驱动能力，只有P0口一半。



(a) 不恰当的连接：高电平驱动 (b) 恰当的连接：低电平驱动


图5-1 发光二极管与单片机并行口的连接

6

 5.1.2 I/O端口的编程举例

对I/O端口编程控制时，要对I/O端口特殊功能寄存器声明，在C51的编译器中，这项声明**包含在头文件reg51.h**中，编程时，可通过**预处理命令#include<reg51.h>**，把这个头文件包含进去。下面通过案例介绍如何编程对发光二极管输出控制。

【例5-1】制作流水灯，原理电路见图5-2，8个发光二极管LED0~LED7经限流电阻分别接至P1口的P1.0~P1.7引脚上，阳极共同接高电平。编写程序来控制发光二极管由上至下的反复循环流水点亮，每次点亮一个发光二极管。



7

参考程序：

```
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>           //包含移位函数_crol_( )的头文件
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void delay(uint i)             //延时函数
{
    uchar t;
    while (i--)
    {
        for(t=0;t<120;t++);
    }
}
```

8

```

void main( )                //主程序
{
    P1=0xfe;                //向P1口送出点亮数据
    while (1)
    {
        delay( 500 );      //500为延时参数,可根据实际需要调整
        P1=_crol_(P1,1); // 函数_crol_(P1,1)把P1中的数据循环左移1位
    }
}

```

9

程序说明:

(1) while(1) 两种用法:

“while(1);”: while(1)后有分号,是使程序停留在这指令上;

“while(1) {.....;}”: 反复循环执行大括号内程序段,本例用法,即控制流水灯反复循环显示。

(2) C51函数库中的循环移位函数: 循环移位函数包括:

- 循环左移函数“_crol_”
- 循环右移函数“_cror_”。

本例用循环左移 “_crol_(P1, 1)”, 函数。括号第1个参数为循环左移对象, 即对P1中的内容循环左移; 第2个参数为左移位数, 即左移1位。编程中一定要把含有移位函数的头文件intrinsic.h包含在内, 例如第2行“#include <intrinsic.h>”。

10

在【例5-1】基础上, 编写控制发光二极管反复循环点亮的流水灯。

【例5-2】电路见图5-2, 制作由上至下再由下至上反复循环点亮显示的流水灯, 3种方法实现。

(1) 数组的字节操作实现

建立1个字符型数组, 将控制8个LED显示的8位数据作为数组元素, 依次送P1口。参考程序:

```

#include <reg51.h>

#define uchar unsigned char

uchar tab[]={ 0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef, 0xdf, 0xbf, 0x7f, 0x7f, 0xbf,
0xdf, 0xef, 0xf7, 0xfb, 0xfd, 0xfe };

/*前8个数据为左移点亮数据, 后8个为右移点亮数据*/

```

```

void delay( )
{
    uchar i,j;
    for(i=0; i<255; i++)
        for(j=0; j<255; j++);
}

void main( )                //主函数
{
    uchar i;
    while (1)
    {
        for(i=0;i<16; i++)
        {
            P1=tab[i];      //向P1口送出点亮数据
            delay( );        //延时, 即点亮一段时间
        }
    }
}

```

12

(2) 移位运算符实现

使用移位运算符“>>”、“<<”，把送P1口显示控制数据进行移位，从而实现发光二极管依次点亮。参考程序：

```
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
void delay( )
{
    uchar i,j;
    for(i=0; i<255; i++)
        for(j=0; j<255; j++);
}
void main( )                //主函数
{
    uchar i,temp;
    while (1)
```

13

```
{
    temp=0x01;                //左移初值赋给temp
    for(i=0; i<8; i++)
    {
        P1=~temp;            // temp中的数据取反后送P1口
        delay( );            // 延时
        temp=temp<<1;        // temp 中数据左移一位
    }
    temp=0x80;                // 赋右移初值给temp
    for(i=0; i<8; i++)
    {
        P1=~temp;            // temp中的数据取反后送P1口
        delay( );            // 延时
        temp=temp>>1;        // temp 中数据右移一位
    }
}
```

14

程序说明：注意使用移位运算符“>>”、“<<”与使用循环左移函数“_crol_”和循环右移函数“_cror_”区别。左移移位运算“<<”是将高位丢弃，低位补0；右移移位运算、“>>”是将低位丢弃，高位补0。而循环左移函数“_crol_”是将移出的高位再补到低位，即循环移位；同理循环右移函数“_cror_”是将移出的低位再补到高位。

(3) 用循环左、右移位函数实现

使用C51提供的库函数，即循环左移n位函数和循环右移n位函数，控制发光二极管点亮。参考程序：

```
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>        //包含循环左、右移位函数的头文件
#define uchar unsigned char
```

15

```
void delay( )
{
    uchar i,j;
    for(i=0; i<255; i++)
        for(j=0; j<255; j++);
}
void main( )                // 主函数
{
    uchar i,temp;
    while (1)
    {
        temp=0xfe;          // 初值为11111110
        for(i=0; i<7; i++)
```

```

{
    P1=temp;           // temp中的点亮数据送P1口，控制点亮显示
    delay( );          // 延时
    temp=_crol_( temp,1); // temp 数据循环左移1位
}
for(i=0; i<7; i++)
{
    P1=temp;           // temp中的数据送P1口输出
    delay( );          // 延时
    temp=_cror_( temp,1); //temp中数据循环右移1位
}
}
}

```

17

5.1 单片机控制发光二极管显示

5.2 开关状态检测

5.3 单片机控制LED数码管的显示

5.4 单片机控制LED点阵显示器显示

5.5 单片机控制液晶显示模块1602 LCD的显示

(自学)

5.6 键盘接口设计

5.2 开关状态检测

读入I/O端口电平，即可检测开关处于**闭合状态**还是**打开状态**。

5.2.1 开关检测案例1

用I/O端口来进行开关状态检测，开关一端接到I/O端口引脚上，并通过上拉电阻接+5V上，开关另一端接地，当开关打开时，I/O引脚为高电平，当开关闭合时，I/O引脚为低电平。

19

【例5-3】如图5-3，单片机的P1.4~P1.7接4个开关S0~S3，P1.0~P1.3接4个发光二极管LED0~LED3。

编程将P1.4~P1.7上的4个开关状态反映在P1.0~P1.3引脚控制的4个发光二极管上，开关闭合，对应发光二极管点亮。例如P1.4引脚上开关S0状态，由P1.0脚上LED0显示，P1.6引脚上开关S2状态，由P1.2脚的LED2显示。

20

 


图5-3 开关、LED发光二极管与P1口的连接

21

参考程序如下:

```
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
void delay( ) //延时函数
{
    uchar i, j;
    for(i=0; i<255; i++)
        for(j=0; j<255; j++);
}

void main( ) //主函数
{
    while (1)
    {
        unsigned char temp; //定义临时变量temp
        P1=0xff; //P1口低4位置1, 作为输入;高4位置1, 发光二极管熄灭
        temp=P1&0xf0; //读P1口并屏蔽低4位, 送入temp 中
        temp=temp>>4; //temp内容右移4位, P1口高4位移至低4位
        P1=temp; // temp中的数据送P1口输出
        delay( );
    }
}
```

22

5.2.2 开关检测案例2

【例5-4】 如图5-4, P1.0和P1.1引脚接有两只开关S0和S1, 两引脚上的高低电平共4种组合, 4种组合分别点亮P2.0~P2.3引脚控制的4只LED, 即S0、S1均闭合, LED0亮, 其余灭; S1闭合、S0打开, LED1亮, 其余灭; S0闭合、S1打开, LED2亮, 其余灭; S0、S1均打开, LED3亮, 其余灭。编程实现此功能。

参考程序:

 


图5-4 开关检测指示器2接口电路与仿真

24

```

#include <reg51.h>           // 包含头文件reg51.h
void main( )                 // 主函数main( )
{
    char state;
    do
    {
        P1=0xff;             // P1口为输入
        state=P1;            // 读入P1口的状态，送入state
        state=state&0x03;    // 屏蔽P1口的高6位
        switch (state)       // 判P1口低2位开关状态
        {
            case 0: P2=0x01; break; // P1.1、 P1.0=00, 点亮P2.0脚LED
            case 1: P2=0x02; break; // P1.1、 P1.0=01, 点亮P2.1脚LED
            case 2: P2=0x04; break; // P1.1、 P1.0=10, 点亮P2.2脚LED
            case 3: P2=0x08; break; // P1.1、 P1.0=11, 点亮P2.3脚LED
        }
    }while ( 1 );
}

```

程序段中用到循环结构控制语句do-while以及switch-case语句。

25

5.1 单片机控制发光二极管显示

5.2 开关状态检测

5.3 单片机控制LED数码管的显示

5.4 单片机控制LED点阵显示器显示

5.5 单片机控制液晶显示模块1602 LCD的显示

(自学)

5.6 键盘接口设计

5.3 单片机控制LED数码管的显示

5.3.1 LED数码管显示原理

LED数码管：“8”字型，**7段**（不包括小数点）或**8段**（包括小数点），每段对应一个发光二极管，共阳极和共阴极两种，见图5-5。**共阳极**数码管的阳极连接在一起，接+5V；**共阴极**数码管阴极连在一起接地。

对于**共阴极**数码管，当某发光二极管阳极为高电平时，发光二极管点亮，相应段被显示。同样，**共阳极**数码管阳极连在一起，公共阳极接+5V，当某个发光二极管阴极接低电平时，该发光二极管被点亮，相应段被显示。


 


图5-5 8段LED数码管结构及外形

 

显示0 a, b, c, d, e, f被点亮

共阴极段选码(高电平点亮) : **3FH**

Dp	g	f	e	d	c	b	a
0	0	1	1	1	1	1	1

共阳极段选码(低电平点亮):
C0H

Dp	g	f	e	d	c	b	a
1	1	0	0	0	0	0	0

为使LED数码管显示不同字符，要把某些段点亮，就要为数码管各段提供一字节的二进制码，即**字型码（也称段码）**。习惯上以“a”段对应字型码字节的最低位。各字符**段码**见表5-1。

表 5-1 LED 数码管的字型码

显示 字符	共阴极 字型码	共阳极 字型码	显示 字符	共阴极 字型码	共阳极 字型码
0	3FH	C0H	C	39H	C6H
1	06H	F9H	d	5EH	A1H
2	5BH	A4H	E	79H	86H
3	4FH	B0H	F	71H	8EH
4	66H	99H	P	73H	8CH
5	6DH	92H	U	3EH	C1H
6	7DH	82H	T	31H	CEH
7	07H	F8H	y	6EH	91H
8	7FH	80H	H	76H	89H
9	6FH	90H	L	38H	C7H
A	77H	88H	“灭”	00H	FFH
b	7CH	83H	...	...	...

30

如要在数码管显示某字符，只需将该字符字型码加到各段上即可。

例如某存储单元中的数为“02H”，想在共阳极数码管上显示“2”，需要把“2”的字型码“A4H”加到数码管各段。将欲显示字符的字型码作成**一个表（数组）**，根据显示字符从表中查找到相应字型码，然后把该字型码输出数码管各个段上，同时数码管的公共端接+5V，此时在数码管上显示字符“2”。

下面介绍单片机如何控制LED数码管显示字符。

【例5-5】利用单片机控制一个8段LED数码管先循环显示**单个偶数**：0、2、4、6、8，再显示**单个奇数**：1、3、5、7、9，如此反复循环显示。

本例原理电路及仿真结果，见图5-6。

 


图5-6 控制数码管循环显示单个数字的电路及仿真

参考程序如下:

```
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define out P0
uchar code seg[] = {0xc0, 0xa4, 0x99, 0x82, 0x80, 0xf9, 0xb0, 0x92, 0xf8, 0x90, 0x01}; // 共阳极段码表
void delays(uint);
void main(void)
{
    uchar i;
    while(1)
    {
        out = seg[i];
        delays(900);
        i++;
        if(seg[i] == 0x01) i = 0; // 如段码为0x01, 表明一个循环显示已结束
    }
}
```

33

```
void delays(uint j) // 延时函数
{
    uchar i;
    for(; j > 0; j--)
    {
        i = 250;
        while(--i);
        i = 249;
        while(--i);
    }
}
```

说明: 语句“if(seg[i]==0x01)i=0;”含义: 如果欲送出的数组元素为0x01 (数字“9”段码0x90的下一个元素, 即结束码), 表明一个循环显示已结束, 则i=0, 则重新开始循环显示, 从段码数组表的第一个元素seg[0], 即段码0xc0 (数字0) 重新开始显示。

34

5.3.2 LED数码管的静态显示与动态显示

两种显示方式: 静态显示和动态显示。

1. 静态显示方式

无论多少位LED数码管, 都同时处于显示状态。

多位LED数码管工作于静态显示方式时, 各位共阴极 (或共阳极) 连接在一起并接地 (或接+5V); 每位数码管段码线 (a~dp) 分别与一个8位I/O口锁存器输出相连。如果送往各个LED数码管所显示字符的段码一经确定, 则相应I/O口锁存器

锁存的段码输出将维持不变, 直到送入下一个显示字符段码。静态显示方式显示无闪烁, 亮度较高, 软件控制较易。

图5-7为4位LED数码管静态显示电路, 各数码管可独立显示, 只要向控制各位I/O口锁存器送相应显示段码, 该位就能保持相应的显示字符。

这样在同一时间, 每一位显示的字符可各不相同。静态显示方式占用I/O口端口线较多。图5-7电路, 要占用4个8位I/O口 (或锁存器)。如数码管数目增多, 则需增加I/O口数目。

36

 


图5-7 4位LED静态显示的示意图

【例5-6】单片机控制2只数码管，静态显示2个数字“27”。原理电路见图5-8。

单片机用P0口与P1口，分别控制加到两个数码管DS0与DS1的段码，而共阳极数码管DS0与DS1的公共端（公共阳极端）直接接至+5V，因此数码管DS0与DS1始终处于导通状态。利用P0口与P1口带有的锁存功能，只需向单片机P0口与P1口分别写入相应的显示字符“2”和“7”的段码即可。

由于一个数码管就占用一个I/O端口。如果数码管数目增多，则需增加I/O口，但软件编程要简单的多。

38

 


图5-8 2位数码管静态显示的原理电路与仿真

参考程序如下：

```
#include<reg51.h>           //包含8051单片机寄存器定义的头文件

void main(void)
{
    P0=0xa4;                 //将数字“2”的段码送P0口
    P1=0xf8;                 //将数字“7”的段码送P1口
    while(1)                 //无限循环
    ;
}
```

49

2. 动态显示方式

显示位数较多时，静态显示所占的I/O口多，这时常采用动态显示。为节省I/O口，通常将所有显示器**段码线相应段并联**在一起，由一个8位I/O口控制，各显示位公共端分别由另一单独I/O口线控制。

 


图5-9 4位LED数码管动态显示示意图

41

【例5-7】 8只数码管，分别**滚动显示单个数字1~8**。程序运行后，单片机控制左边第1个数码管显示1，其他不显示，延时之后，控制左边第2个数码管显示1，其他不显示，直至第8个数码管显示8，其他不显示，反复循环上述过程。

 


图5-10 8只数码管分别滚动显示单个数字1~8

参考程序如下：

```
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code
    dis_code[]={0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0xc0};
    //共阳数码管段码表

void delay(uint t)                //延时函数
{
    uchar i;
    while(t-- for(i=0;i<200;i++);
}
```

43

```
void main()
{
    uchar i,j=0x80;
    while(1)
    {
        for(i=0;i<8;i++)
        {
            j=_crol_(j,1); // _crol_(j,1)为将对象j循环左移1位
            P0=dis_code[i]; //P0口输出段码
            P2=j;           //P2口输出位控码
            delay(180);     //延时，控制每位显示的时间
        }
    }
}
```

44

5.1 单片机控制发光二极管显示

5.2 开关状态检测

5.3 单片机控制LED数码管的显示

5.4 单片机控制LED点阵显示器显示

5.5 单片机控制液晶显示模块1602 LCD的显示

(自学)

5.6 键盘接口设计

5.4 单片机控制LED点阵显示器显示

LED点阵显示器应用非常广泛，在许多公共场合，如商场、银行、车站、机场、医院随处可见。不仅能显示文字、图形，还能播放动画、图像、视频等信号。

LED点阵显示器分为**图文显示器**和**视频显示器**，有单色显示，还有彩色显示。下面仅介绍单片机**如何来控制单色LED点阵显示器**的显示。

5.4.1 LED点阵显示器结构与显示原理

由若干个发光二极管按矩阵方式排列而成。阵列点数可分为**5×7**、**5×8**、**6×8**、**8×8点阵**；按发光颜色可分为**单色**、**双色**、**三色**；按极性排列可分为**共阴极**和**共阳极**。

1. LED点阵结构

以8×8LED点阵显示器为例，外形见**图5-11**，内部结构见**图5-12**，由64个发光二极管组成，且每个发光二极管是处于**行线（R0~R7）**和**列线（C0~C7）**之间交叉点上。

2. LED点阵显示原理

显示的字符由一个个点亮的LED所构成。

由**图5-12**点亮点阵中一个**发光二极管条件**：对应行为高电平，对应列为低电平。如在很短时间内依次点亮很多个发光二极管，LED点阵就可显示一个稳定字符、数字或其他图形。控制LED点阵显示器显示，实质就是

 


图5-11 8×8 LED点阵显示器外形

 


图5-12 8×8LED点阵显示器（共阴极）的结构

控制加到行线和列线上编码，控制点亮某些发光二极管（点），从而显示出由不同发光点组成的各种字符。

16×16 LED点阵显示器的结构与8×8LED点阵显示模块内部结构及显示原理是类似的，只不过行和列均为16。16×16是由4个8×8 LED点阵组成，且每个发光二极管也是放置在行线和列线的交叉点上，当对应某一列置0电平，某一行置1电平时，该发光二极管点亮。

下面以显示字符“子”为例，见图5-13。

 


图5-13 16×16 LED点阵显示器显示字符“子”

显示过程如下：

先给LED点阵的**第1行送高电平**（行线高电平有效），同时给**所有列线**送高电平（列线低电平有效），从而第1行发光二极管全灭；

延时一段时间后，再给**第2行送高电平**，同时给所有列线送“1100 0000 0000 1111”，列线为0的发光二极管点亮，从而点亮10个发光二极管，显示出汉字“子”的第一横；

延时一段时间后，再给**第3行送高电平**，同时加到列线的编码为“1111 1111 1101 1111”，点亮1个发光二极管；

.....;

延时一段时间后，再给**第16行送高电平**，同时给列线送“1111 1101 1111 1111”，显示出汉字“子”的最下面的一行，点亮1个发光二极管。然后再重新循环上述操作，利用人眼视觉暂留效应，一个稳定字符“子”显示出来，见图5-13。

5.4.2 控制16×16 LED点阵显示屏的案例

单片机控制16×16点阵显示屏显示字符案例。

【例5-8】如图5-14，利用单片机及 74LS154（4-16译码器）、74LS07、16×16 LED点阵显示屏来实现字符显示，编写程序，循环显示字符“电子技术”。

图中16×16 LED点阵显示屏16行行线R0~R15电平，由P1口低4位经4-16译码器74HC154的16条译码输出线L0~L15经驱动后的输出来控制。16列列线C0~C15的电平由P0口和P2口控制。剩下问题是如何确定显示字符的点阵编码，以及控制好每一屏逐行显示的扫描速度（刷新频率）。

 


图5-14 控制16×16LED点阵显示器（共阴极）显示字符

参考程序如下：

```
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define out0 P0
#define out2 P2
#define out1 P1
void delay(uint j) //延时函数
{
    uchar i=250;
    for(;j>0;j--)
    {
        while(--i);
        i=100;
    }
}
```

uchar code string[]={

//汉字“电” 16×16点阵列码

0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x03,0xE0,0x7B,0xEF,0x7B,0xEF,0x03,0x
E0,0x7B,0xEF,0x7B,0xEF,0x7B,0xEF,0x03,0xE0,0x7B,0xEF,0x7F,0xBF,
0x7F,0xBF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF

//汉字“子” 16×16点阵列码

0xFF,0xFF,0x03,0xF0,0xFF,0xFB,0xFF,0xFD,0xFF,0xFE,0x7F,0xFF,0x7F,0x
FF,0x7F,0xDF,0x00,0x80,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,
7F,0xFF,0x5F,0xFF,0xBF,0xFF

//汉字“技” 16×16点阵列码

0xF7,0xFB,0xF7,0xFB,0xF7,0xFB,0x40,0x80,0xF7,0xFB,0xD7,0xFB,0x67,0x
C0,0x73,0xEF,0xF4,0xEE,0xF7,0xF6,0xF7,0xF9,0xF7,0xF9,0xF7,0xF6,0x
77,0x8F,0x95,0xDF,0xFB,0xFF

//汉字“术”的16×16点阵的列码

```
0x7F,0xFF,0x7F,0xFB,0x7F,0xF7,0x7F,0xFF,0x00,0x80,0x7F,0xFF,0x3F,0xFE,0x5F,0xFD,  
0x5F,0xFB,0x6F,0xF7,0x77,0xE7,0x7B,0x8F,0x7C,0xDF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,  
0xFF,0xFF,
```

```
};
```

```
void main()
```

```
{
```

```
    uchar i,j,n;
```

```
    while(1)
```

```
    {
```

```
        for(j=0;j<4;j++)                //共显示4个汉字
```

```
        {
```

```
    }  
}
```

扫描显示时，单片机通过P1口低4位经4-16译码器74HC154的16条译码输出线L0~L15经驱动后的输出来控制，逐行为高电平，来进行扫描。由P0口与P2口控制列码的输出，从而显示出某行应点亮的发光二极管。

以显示汉字“子”为例，说明显示过程。由上面程序可看出，汉字“子”的前3行发光二极管的列码为

“0xFF,0xFF,0x03,0xF0,0xFF,0xFB,……”

第一行列码为：“0xff,0xff”，由P0口与P2口输出，无点亮的发光二极管。第二行列码为：“0x03,0xf0”，通过P0口与P2口输出后，由图5-13看出，0x03加到列线C7~C0的二进制编码为“0000 0011”，这里要注意加到8个发光二极管上的对应位置。

```
for(n=0;n<40;n++)
```

```
//每个汉字整屏扫描40次
```

```
{
```

```
    for(i=0;i<16;i++)        //逐行扫描16行
```

```
    {
```

```
        out1=i%16;            //输出行码，
```

```
        out0=string[i*2+j*32]; //输出列码到C0~C7，逐行扫描
```

```
        out2=string[i*2+1+j*32]; //输出列码到C8~C15，逐行扫描
```

```
        delay(4);              //显示并延时一段时间
```

```
        out0=0xff;             //列线C0~C7为高电平，熄灭发光二极管
```

```
        out2=0xff;             //列线C8~C15为高电平，熄灭发光二极管
```

```
    }
```

```
}
```

```
}
```

按照图5-12和图5-14连线关系，加到从左到右发光二极管应为C0~C7的二进制编码为“1100 0000”，即最左边的2个发光二极管不亮，其余的6个发光二极管点亮。

同理，P2口输出的0xF0加到列线C15~C8的二进制编码为“1111 0000”，即加到C8~C15的二进制编码为“0000 1111”，所以第二行的最右边的4个发光二极管不亮，如图5-13所示。对应通过P0口与P2口输出加到第3行16个发光二极管的列码为“0xFF,0xFB”，对应于从左到右的C0~C15的二进制编码为“1111 1111 1101 1111”，从而第3行左边数第11个发光二极管被点亮，其余均熄灭，如图5-13所示。其余各行点亮的发光二极管，也是由16×16点阵的列码来决定。

5.1 单片机控制发光二极管显示

5.2 开关状态检测

5.3 单片机控制LED数码管的显示

5.4 单片机控制LED点阵显示器显示

5.5 单片机控制液晶显示模块1602 LCD的显示

(自学)

5.6 键盘接口设计

5.6 键盘接口设计

键盘——向单片机输入数据、命令等功能，是人机对话的主要手段。

由若干按键按照一定规则组成。每一个按键实质上是一个按键开关，按构造可分为有触点开关按键和无触点按键。

有触点开关按键常见的有：触摸式键盘、薄膜键盘、导电橡胶、按键式键盘等，最常用按键式键盘。无触点开关按键有电容式按键、光电式按键和磁感应按键等。下面介绍按键式开关键盘工作原理、方式以及与键盘接口设计与软件编程。

62

5.6.1 键盘接口设计应解决的问题

1. 键盘的任务

任务3项。

- (1) 判别是否有键按下？若有，进入第(2)步。
- (2) 识别哪一个键被按下，并求出相应的键值。
- (3) 根据键值，找到相应键值处理程序入口。

2. 键盘输入特点

键盘一个按键实质就是一个按钮开关。图5-20 (a) 所示按键开关的两端分别连接在行线和列线上，列线接地，行线通过电阻接到+5V上。键盘开关机械触点的断开、闭合，其行线电压输出波形如图5-22 (b) 所示。

图5-22 (b) 所示的 t_1 和 t_3 分别为键的闭合和断开过程中的抖动期（呈现一串负脉冲），抖动时间长短与开关机械特性有关，一般为5~10ms， t_2 为稳定的闭合期，其时间由按键动作确定，一般为十分之几秒到几秒， t_0 、 t_4 为断开期。

64

 


图5-22 键盘开关及其行线波形

65

3. 按键的识别

按键闭合与否，反应在行线输出电压上就是高电平或低电平，对行线电平高低状态检测，便可确认按键是否按下与松开。为了确保单片机对一次按键动作只确认一次按键有效，必须消除抖动期 t_1 和 t_3 的影响。

4. 如何消除按键的抖动

两种去抖动方法。一种是用软件延时来消除按键抖动，基本思想：在检测到有键按下时，该键所对应的行线为低电平，执行一段延时10ms的子程序后，确认该行线电平是否仍为低电平，如果仍为低电平，则确认该行确实有键按下。当按键松开时，行线的低电平变为高电平，执行一段延时10ms的子程序后，检测该行线为高电平，说明按键确实已经松开。

66

采取以上措施，可消除两个抖动期 t_1 和 t_3 的影响。另一种去除按键抖动的方法是采用专用的键盘/显示器接口芯片，这类芯片中都有自动去抖动的硬件电路。

键盘主要分为两类：非编码键盘和编码键盘。

非编码键盘是利用按键直接与单片机相连接而成，常用在按键数量较少的场合。该类键盘，系统功能比较简单，需要处理任务较少，成本低、电路设计简单。按下键号的信息通过软件来获取。

非编码键盘常见的有：独立式键盘和矩阵式键盘两种结构。

先介绍独立式键盘接口设计。

5.6.2 独立式键盘接口设计案例

独立式键盘特点各键相互独立，每个按键各接一条I/O口线，通过检测I/O输入线的电平状态，易判断哪个按键被按下。

图5-23为一独立式键盘，8个按键 $k_1 \sim k_8$ 分别接到单片机的P1.0~P1.7引脚上，图中上拉电阻保证按键未按下时，保证对应I/O口线为稳定高电平。当某一按键按下时，对应I/O口线就变成低电平，与其他按键相连的I/O口线仍为高电平。

因此，只需读入I/O口线状态，判别是否为低电平，就很容易识别出哪个键被按下。可见独立式键盘优点是电路简单，各条检测线独立，识别按键号的软件编写简单。独立式键盘适于按键数目较少场合，如按键数目较多，要占用较多I/O口线。

67

68

 


图5-23 独立式键盘的接口电路

1.独立式键盘的查询工作方式

【例5-10】对图5-23所示独立式键盘，用查询方式实现键盘扫描，根据按下不同按键，对其进行处理。扫描程序如下：

```
#include<reg51.h>
void key_scan(void)
{
    unsigned char keyval
do
{
    P1=0xff;           // P1口为输入
    keyval=P1;         //从P1口读入键盘状态
    keyval=~ keyval;    //键盘状态求反
```

70

```
switch(keyval)
{
    case 1: .....;    //处理按下的k1键，“.....”为处理程序
    break;           //跳出switch语句
    case 2: .....;    //处理按下的k2键
    break;           //跳出switch语句
    case 4: .....;    //处理按下的k3键
    break;           //跳出switch语句
    case 8: .....;    //处理按下的k4键
    break;           //跳出switch语句
```

```
case 16: .....;    //处理按下的k5键
break;           //跳出switch语句
case 32: .....;    //处理按下的k6键
break;           //跳出switch语句
case 64: .....;    //处理按下的k7键
break;           //跳出switch语句
case 128: .....;    //处理按下的k8键
break;           //跳出switch语句
default:
break;           //无按下键处理

}
}
while(1);
}
```

72

下面看用Proteus虚拟仿真独立式键盘实际案例。

【例5-11】单片机与4个独立按键k1~k4及8个LED指示灯的一个独立式键盘。4个按键接在P1.0~P1.3引脚，P3口接8个LED指示灯，控制LED指示灯亮与灭，原理电路见图5-24。

按下k1键，P3口8个LED正向（由上至下）流水点亮；

按下k2键，P3口8个LED反向（由下而上）流水点亮；

按下k3键，高、低4个LED交替点亮；

按下k4键，P3口8个LED闪烁点亮。

 


图5-24 虚拟仿真的独立式键盘的接口电路

由于本案例中的4个按键分别对应4个不同的点亮功能，且具有不同的按键值“keyval”，具体如下：

- 按下K1键时，keyval=1
- 按下K2键时，keyval=2
- 按下K3键时，keyval=3
- 按下K4键时，keyval=4

本独立式键盘工作原理如下：

（1）首先判断是否有按键按下。将接有4个按键的P1口低4位（P1.0~P1.3）写入“1”，使P1口低4位为输入状态。然后读入低4位的电平，只要有一位不为“1”，则说明有键按下。读取方法：

```
P1=0xff;
```

```
if ((P1&0x0f) != 0x0f) ; //读P1口低4位按键值，按位“与”运算后结果非  
// 0x0f，表明低4位必有1位是“0”，说明有键按下
```

- （2）按键去抖动。当判别有键按下时，调用软件延时子程序，延时约10ms后再进行判别，若按键确实按下，则执行相应的按键功能，否则重新开始进行扫描。
- （3）获得键值。确认有键按下时，可采用扫描方法，来判哪个键按下，并获取键值。

首先Keil μ Vision3建立工程，再建立源程序“*.c”文件。

参考程序：

```
#include<reg51.h>
sbit S1=P1^0;           //将S1位定义为P1.0引脚
sbit S2=P1^1;           //将S2位定义为P1.1引脚
sbit S3=P1^2;           //将S3位定义为P1.2引脚
sbit S4=P1^3;           //将S4位定义为P1.3引脚
unsigned char keyval;    //定义键值储存变量单元
void main(void)         //主函数
{
    keyval=0;            //键值初始化为0
    while(1)
```

77

```
{
    key_scan();          //调用键盘扫描函数
    switch(keyval)
    {
        case 1:forward(); //键值为1，调用正向流水点亮函数
        break;
        case 2:backward(); //键值为2，调用反向流水点亮函数
        break;
        case 3:Alter(); //键值为3，调用高、低4位交替点亮函数
        break;
        case 4:blink(); //键值为4，调用闪烁点亮函数
        break;
    }
}
}
```

78

```
void key_scan(void)      //函数功能：键盘扫描
{
    P1=0xff;
    if((P1&0x0f)!=0x0f)  //检测到有键按下
    {
        delay10ms();     //延时10ms再去检测
        if(S1==0)        //按键k1被按下
            keyval=1;
        if(S2==0)        //按键k2被按下
            keyval=2;
        if(S3==0)        //按键k3被按下
            keyval=3;
        if(S4==0)        //按键k4被按下
            keyval=4;
    }
}
```

79

```
void forward(void)       //函数功能：正向流水点亮LED
{
    P3=0xfe;             //LED0亮
    led_delay();
    P3=0xfd;             //LED1亮
    led_delay();
    P3=0xfb;             //LED2亮
    led_delay();
    P3=0xf7;             //LED3亮
    led_delay();
    P3=0xef;             //LED4亮
    led_delay();
    P3=0xdf;             //LED5亮
    led_delay();
    P3=0xbf;             //LED6亮
    led_delay();
    P3=0x7f;             //LED7亮
```

80

```

led_delay();
}
void backward(void)           //函数：反向流水点亮LED
{
    P3=0x7f;                  //LED7亮
    led_delay();
    P3=0xbf;                  //LED6亮
    led_delay();
    P3=0xdf;                  //LED5亮
    led_delay();
    P3=0xef;                  //LED4亮
    led_delay();
    P3=0xf7;                  //LED3亮
    led_delay();
    P3=0xfb;                  //LED2亮
    led_delay();
    P3=0xfd;                  //LED1亮

```

81

```

led_delay();
P3=0xfe;                      //LED0亮
led_delay();
}
void Alter(void)              //函数：交替点亮高4位与低4位LED
{
    P3=0x0f;
    led_delay();
    P3=0xf0;
    led_delay();
}
void blink(void)              //函数：闪烁点亮LED
{
    P3=0xff;
    led_delay();

```

82

```

P3=0x00;
    led_delay();
}
void led_delay(void)          //函数：延时
{
    unsigned char i, j;
    for(i=0; i<220; i++)
        for(j=0; j<220; j++)
            ;
}
void delay10ms(void)          //函数：软件消抖延时10ms
{
    unsigned char i, j;
    for(i=0; i<100; i++)
        for(j=0; j<100; j++)
            ;
}

```

83

2. 独立式键盘的中断扫描方式

前面介绍查询方式独立式键盘接口设计与程序设计。为提高单片机扫描键盘的工作效率，可采用中断扫描方式，只有在键盘有键按下时，才进行扫描与处理。可见中断扫描方式的键盘**实时性强，工作效率高**。

【例5-12】设计一采用中断扫描方式独立式键盘，只有在键盘有键按下时，才进行处理，接口电路见图5-25。当键盘中有键按下时，8输入与非门74LS30输出经过74LS04反相后向单片机外中断请求输入引脚INT0*发出低电平中断请求信号，单片机响应中断，进入外部中断的中断函数，在中断函数中，判断按键是否真按下。如确实按下，则把标志keyflag置1，并得到按下按键键值，然后从中断返回，根据键值跳向该键的处理程序。

84

 


图5-25 中断扫描方式的独立式键盘的接口电路

85

参考程序如下:

```
#include<reg51.h>
#include<absacc.h>
#define uchar unsigned char
#define TRUE 1
#define FALSE 0
bit keyflag;           // keyflag为按键按下的标志位
uchar keyval;          // keyval为键值
void delay10ms(void);  // 软件延时10ms函数, 见例5-11
void main(void)
{
    IE=0x81;           // 总中断允许EA=1, 允许中断
    IP=0x01;           // 设置外中断0为高优先级
    keyflag=0;         // 设置按键按下标志为0
    do
    {
```

86

```
if(keyflag)           // 如果按键按下标志keyflag = 1, 则有键按下
{
    keyval=~keyval;    // 键值取反
    switch(keyval)     // 根据按下键的键值进行分支跳转
    {
        case 1:...;    // 处理0号键
            break;
        case 2: ...;   // 处理1号键
            break;
        case 4: ...;   // 处理2号键
            break;
        case 8: ...;   // 处理3号键
            break;
        case 16: ...;  // 处理4号键
            break;
        case 32: ...;  // 处理5号键
```

87

```
        break;
        case 64: ...;  // 处理6号键
        break;
        case 128: ...; // 处理7号键
        break;
        default;
        break;         // 无效按键, 例如多个键同时按下
    }
    keyflag=0;         // 清按键按下标志
} while(TRUE);
}
void int0() interrupt 0 // 有键按下, 则执行的中断函数
{
    uchar reread_key;   // reread_key为重读键值变量;
    IE=0x80;           // 屏蔽中断
```

88

```

keyflag=0;           // 把按键按下标志keyflag清0
P1=0xff;             // 向P1口写1, 设置P1口为输入
keyval=P1;           // 从P1口读入键盘的状态
delay10ms(void);     // 延时10ms
reread_key=P1;       // 再次从P1口读键盘状态, 并存reread_key中
if(keyval==reread_key) // 比较两次读取的键值, 如相同, 说明键按下
{
    key_flag=1;       // 按键按下标志key_flag为1
}
IE=0x81;             // 重新允许中断
}

```

89

程序中用到了**外部中断INT0***，当没有按键按下时，标志keyflag=0，程序一直执行“do{ }while()”循环。当有键按下时，则74LS04输出端产生低电平，向单片机INT0*脚发中断请求信号，单片机响应中断，执行中断函数。

如果确实按键按下，在中断函数中把keyflag置1，并得到键值。当执行完中断函数后，再进入“do{ }while()”循环，此时由于“if(keyflag)”中的keyflag=1，则可根据键值“keyval”，采用“switch(keyval)”分支语句，进行按下按键的处理。

90

5.6.3 矩阵式键盘接口设计案例

矩阵式（也称行列式）键盘用于按键数目较多的场合，由行线和列线组成，按键位于行、列交叉点上，见图5-26，一个4×4的行、列结构可以构成一个16个按键的键盘，只需要一个8位的并行I/O口即可。如果采用8×8的行、列结构，可以构成一个64按键的键盘，只需要两个并行I/O口即可。

在按键数目较多场合，矩阵式键盘要比独立式键盘节省较多I/O口线。

 


图5-26 矩阵式（行列式）键盘的接口电路

92

下面介绍查询方式的矩阵式键盘程序设计。

【例5-13】对图5-26矩阵式键盘，编写查询式的键盘处理程序。

先判有无键按下，即把所有行线P1.0~P1.3均置为低，然后检测各列线状态，若列线不全为高电平，则表示键盘中有键被按下；若所有列线列均为高电平，说明键盘中无键按下。

在确认有键按下后，即可查找具体闭合键位置，其方法是依次将行线置为低电平，再逐行检查各列线的电平状态。若某列为低，则该列线与行线交叉处键就是闭合键。

判断有无键按下，以及获取键值的参考程序如下：

93

```
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void main(void)
{
    uchar key;
    while(1)
    {
        key=keyscan(); //调用键盘扫描函数，返回的键值送到变量key
        delay(); //延时
    }
    void delay10ms(void); //延时函数
{
    uchar i;
    for (i=0; i<200; i++) { }
}
```

94

```
uchar key_scan(void) //键盘扫描函数
{
    uchar code_h; //行扫描值
    uchar code_l; //列扫描值
    P1=0xf0; //P1.0~P1.3行线输出都为0，准备读列状态
    if((P1&f0)!=0xf0) //如果P1.4~P1.7不全为1，可能有键按下
    {
        delay10ms(void); //延时去抖动，参见例5-11
        if((P1&f0)!=0xf0) //重读P1.4~P1.7，若不全为1，定有键按下
        code_h=0xfe; // P1.0行线置为0，开始行扫描
        while((code_h&0x10)!=0xf0); //判是否扫描到最后一行，若不是继续扫描
        {
            P1=code_h; //P1口输出行扫描值
            if((P1&f0)!=0xf0); //如果P1.4~P1.7不全为1，该行有键按下
```

95

```
{
    code_l=(P1&0xf0|0x0f); //保留P1口高4位，低4位变1，作为列值
    return((~code_h)+(~code_l)); //键扫描值=行扫描值+列扫描值，
    //返回主程序
}
else //若该行无键按下，往下执行
code_h=(code_h<<1)|0x01; //行扫描值左移，准备扫描下一行
}
}
return(0); //无键按下，返回0
}
```

96

【例5-14】数码管显示4×4矩阵键盘键号。单片机的P1口的P1.0～P1.7连接4×4矩阵键盘，矩阵中各键编号见图5-27。

数码管显示由P0口控制，当4×4矩阵键盘中的某一按键按下时，数码管上显示对应键号。例如，1号键按下时，数码管显示“1”；E键按下时，数码管显示“E”等等。

 


图5-27 数码管显示4×4矩阵键盘键号的原理电路

参考程序如下：

```
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
sbit L1=P1^0;           // 定义列
sbit L2=P1^1;
sbit L3=P1^2;
sbit L4=P1^3;
uchar
dis[16]={0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90, 0x88, 0
x83, 0xc6, 0xa1, 0x86, 0x8e }; //共阳极字符 0 ~ F 的段码
unsigned int time;
delay(time)             //延时子程序
{
    unsigned int i;
    for(j=0;j<time;j++)
    {}
}
```

```
main()                  //主程序
{
    uchar temp;
    uchar k,i;
    while(1)
    {
        P1=0xef;        //行扫描初值, P1.4=0, P1.5、P1.6、P1.7=1
        for(i=0;i<=3;i++) //按行扫描,一共4行
        {
            if (L1==0) P0= dis [i*4+0]; //判第1列有无键按下,若有,键值
            // 可能为0,4,8,C, 送显示
            if (L2==0) P0= dis [i*4+1]; //判第2列有无键按下,若有,键值
            //可能为1,5,9,d, 送显示
            if (L3==0) P0= dis [i*4+2]; //判第3列有无键按下,若有,键值
            //可能为2,6,A,E, 送显示
        }
    }
}
```

```
if (L4==0) P0=dis [i*4+3];    //判第4列有无按键按下,若有, 键值可能
                                //为3,7,b,F, 送显示

delay(500);
temp11=P1;                    //读入P1口的状态
temp=temp|0x0f; //屏蔽掉P1.7~ P1.4
temp=temp<<1; //P1.3~ P1.0左移1位, 准备下一行扫描
temp=temp|0x0f; //屏蔽掉P1.7~ P1.4
P1=temp;                      //下一行行扫描值送P1口,为下一行扫描
                                //做准备

}
}
}
```

程序说明: 本例关键是如何获取键号, 具体采用了逐行扫描。

先驱动行P1.4=0, 然后依次读入各列的状态:

第1列对应i=0,

第2列对应i=1,

第3列对应i=2,

第4列对应i=3。

假设4号键按下, 此时第2列对应的i=1, 又L2=0, 执行语句“if (L2==0) P0=dis [i*4+1]”后, i*4+1=5, 从而查找到字型码数组dis[]中的第5个元素, 即显示“4”的段码“0x99”(见表5-1), 把段码“0x99”送P0口驱动数码管显示“4”。

5.6.4 非编码键盘扫描方式选择

单片机在忙于其他各项工作任务时, 如何兼顾非编码键盘的输入, 这取决于键盘扫描的工作方式。键盘扫描工作方式选取的原则是, 既要保证及时响应按键操作, 又不要过多占用单片机的执行其他任务的工作时间。

通常, 键盘的扫描工作方式有3种: 查询扫描、定时扫描和中断扫描。

1. 查询扫描

利用单片机空闲时, 调用键盘扫描子程序, 反复扫描键盘, 但如果单片机查询频率过高, 虽能及时响应键盘输入, 但也会影响其他任务的进行。如果查询频率过低, 有可能出现键盘

输入漏判现象。所以要根据单片机系统的繁忙程度和键盘的操作频率, 来调整键盘扫描频率。

2. 定时扫描

也可每隔一定的时间对键盘扫描一次, 即定时扫描。这种方式中, 通常利用单片机内的定时器产生的定时中断, 进入中断子程序后对键盘进行扫描, 在有键按下时识别出按下的键, 并执行相应键的处理程序。

由于每次按键的时间一般不会小于100ms, 所以为了不漏判有效按键, 定时中断周期一般应小于100ms。

3. 中断扫描方式

为进一步提高单片机扫描键盘工作效率，可采用中断扫描方式，即键盘只有在键盘有按键按下时，才会向单片机发出中断请求信号，单片机响应中断，执行键盘扫描中断服务子程序，识别出按下的按键，并跳向该按键的处理程序。如无键按下，单片机将不理睬键盘。该方式优点，只有按键按下时，才进行处理，所以其实时性强，工作效率高。

5.6.5 专用键盘/显示器芯片HD7279的接口设计 (自学)